

Rossi Studio Mult Tone


(Projeto de Edney Rossi)

-Timbre Britânico ou Americano

-Válvulas cambiáveis/substituíveis


-Válvula Octal Power: EL34 ou 6L6GC

-Válvula Pré: 12AX7, 12AT7, 12AU7

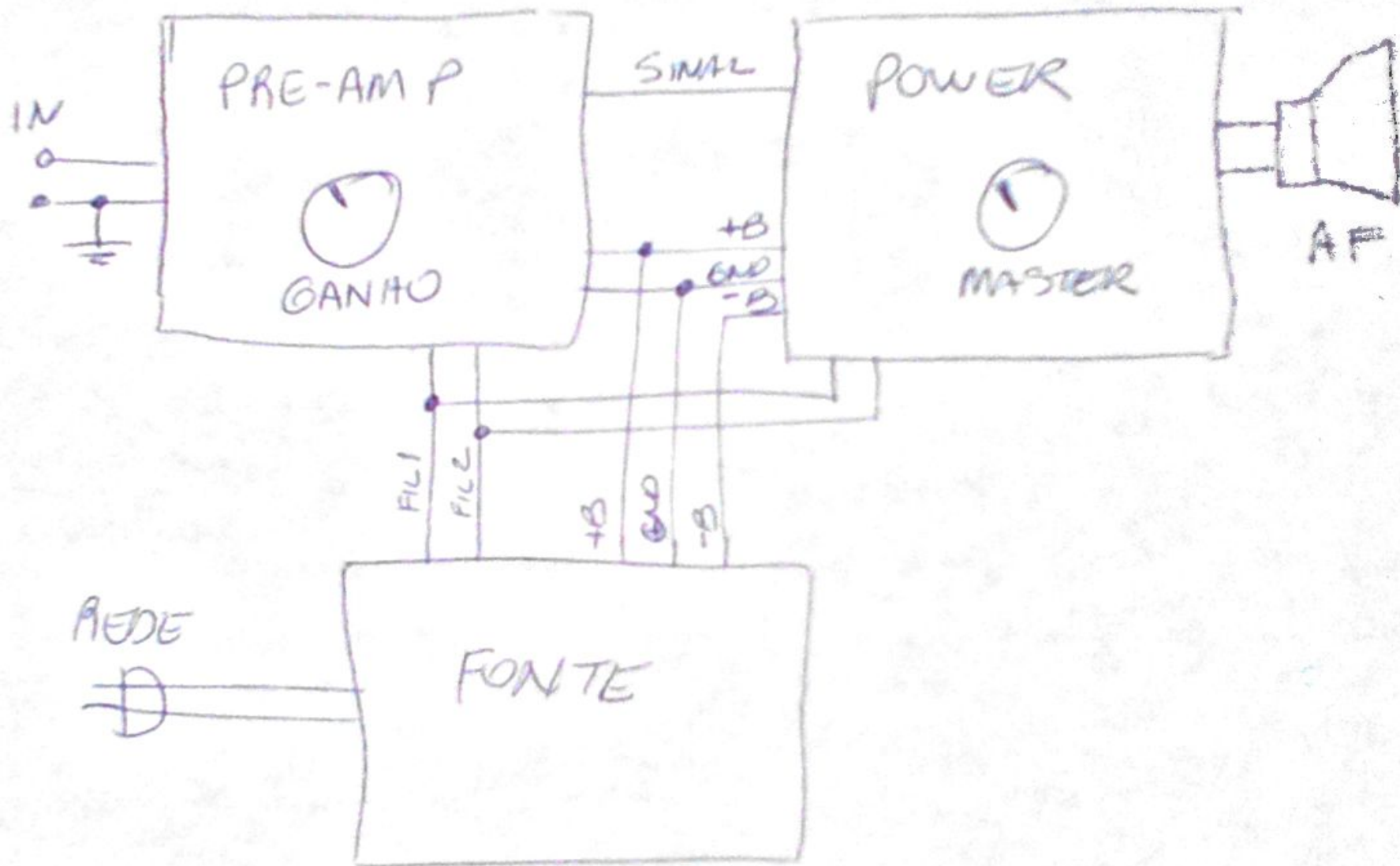

ESQUEMA BLOCOS AMPLIFICADOR VACUULARO

Fonte Amplificada Valvulado

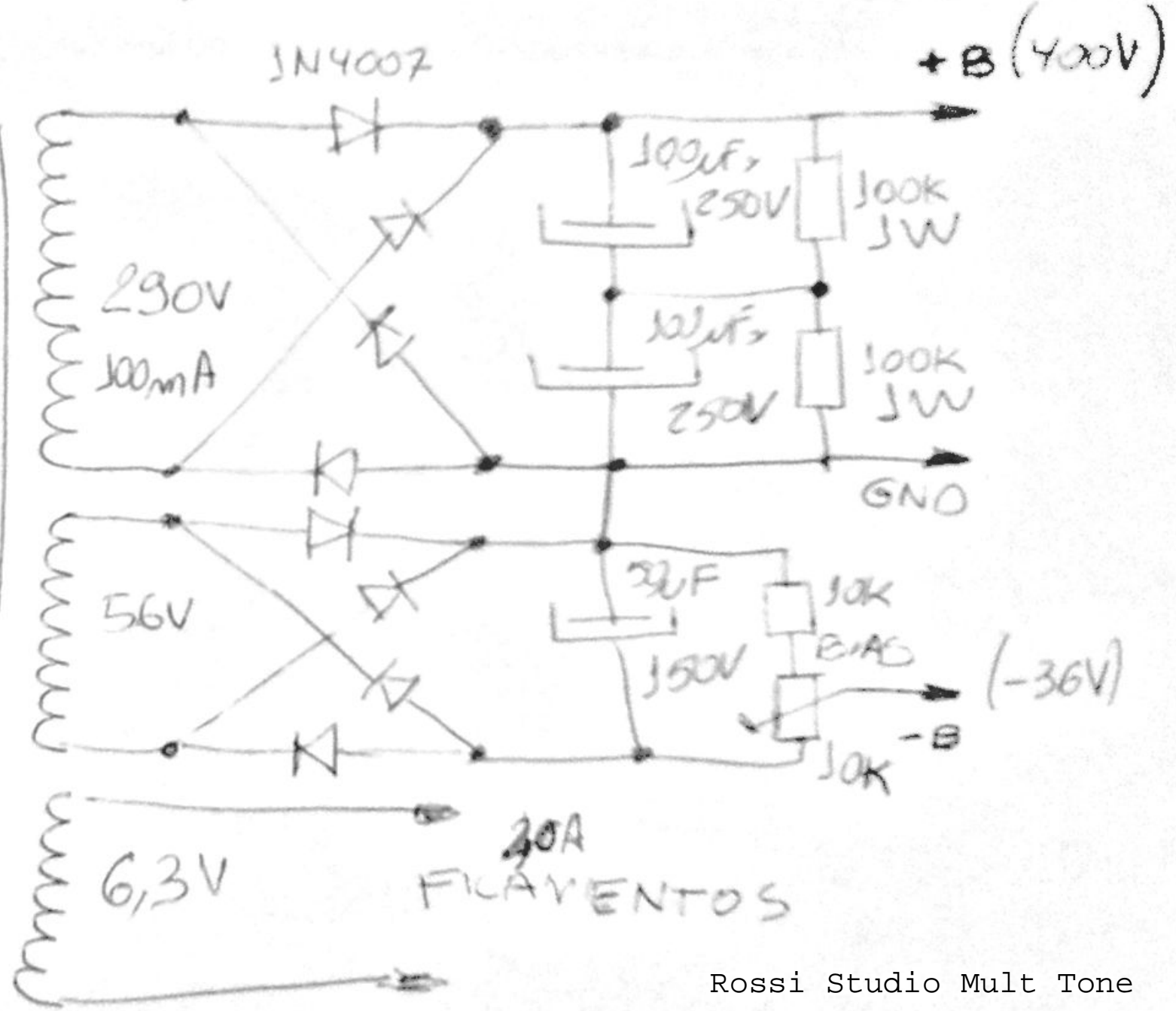

Amplificador Valvulado POWER ?

